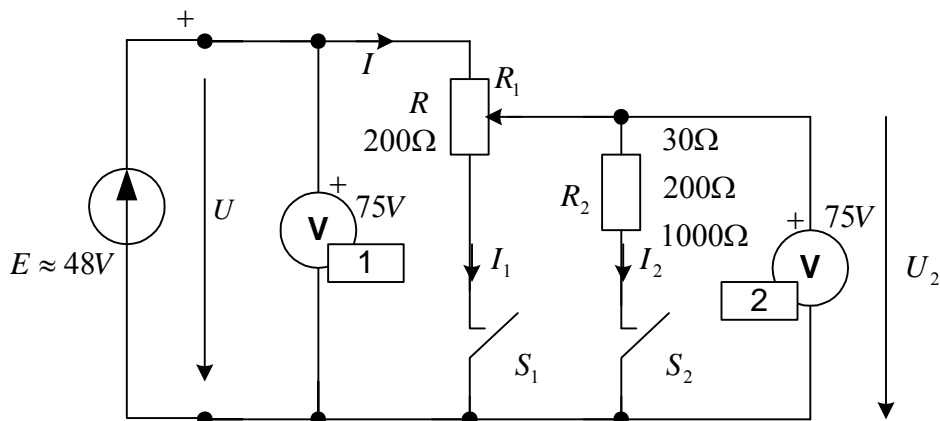


| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|----------------------|--|
| ETP 1. laboratorijas darbs Sprieguma regulēšana ar reostatu | Atļauts strādāt | | | Darba vietas numurs: | |
| | Nostrādāts | | | Vārds..... | |
| | Ieskaitīts | | | Uzvārds..... | |
| | | | | Grupa..... | |
| | | | | Stud. apl. num..... | |
| | | | | Datums..... | |

Darba shēma:



| Iestādīšanas režīms | | $R \approx 200\Omega$ ($R = \quad \Omega$) | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| | | $R_2 \approx 30\Omega$ | | $R_2 \approx 200\Omega$ | | $R_2 \approx 1000\Omega$ | | | | | | | |
| $U = \quad V$ | | $R_2 = \quad \Omega$ | | $R_2 = \quad \Omega$ | | $R_2 = \quad \Omega$ | | | | | | | |
| $\frac{U_2}{U} = 1 - \frac{R_1}{R}$ | | $\frac{R_2}{R} =$ | | $\frac{R_2}{R} =$ | | $\frac{R_2}{R} =$ | | | | | | | |
| $\frac{R_1}{R}$ | U_2 attiecības iestādīšanai | Potenc. rež. | | Virtnes rež. | | Potenc. rež. | | Virtnes rež. | | Potenc. rež. | | Virtnes rež. | |
| | | U_2 | $\frac{U_2}{U}$ | U_2 | $\frac{U_2}{U}$ | U_2 | $\frac{U_2}{U}$ | U_2 | $\frac{U_2}{U}$ | U_2 | $\frac{U_2}{U}$ | U_2 | $\frac{U_2}{U}$ |
| 0 | $U =$ | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 0,25 | $0,75U =$ | | | | | | | | | | | | |
| 0,5 | $0,5U =$ | | | | | | | | | | | | |
| 0,75 | $0,25U =$ | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| $S_1 - \text{saslēgts}$ $S_2 - \text{atslēgts}$ | | $S_1 - \text{saslēgts}$ $S_2 - \text{saslēgts}$ | | $S_1 - \text{atslēgts}$ $S_2 - \text{saslēgts}$ | | $S_1 - \text{saslēgts}$ $S_2 - \text{saslēgts}$ | | $S_1 - \text{atslēgts}$ $S_2 - \text{saslēgts}$ | | $S_1 - \text{saslēgts}$ $S_2 - \text{saslēgts}$ | | $S_1 - \text{atslēgts}$ $S_2 - \text{saslēgts}$ | |

Teorētiskie aprēķini:

| Virknes režīms | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|-------------------|--|
| $R_2 =$ $\frac{R_2}{R} =$ | | Aprēķina paraugs | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>$\frac{R_1}{R}$</th> <th>$\frac{U_2}{U}$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.00</td><td></td></tr> <tr><td>0.25</td><td></td></tr> <tr><td>0.50</td><td></td></tr> <tr><td>0.75</td><td></td></tr> <tr><td>1.00</td><td></td></tr> </tbody> </table> | $\frac{R_1}{R}$ | $\frac{U_2}{U}$ | 0.00 | | 0.25 | | 0.50 | | 0.75 | | 1.00 | | $\frac{U_2}{U} =$ | |
| $\frac{R_1}{R}$ | $\frac{U_2}{U}$ | | | | | | | | | | | | | |
| 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.75 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Potenciometriskais režīms | | | | | | | | | | | | | | |
| $R_2 =$ $\frac{R_2}{R} =$ | | Aprēķina paraugs | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>$\frac{R_1}{R}$</th> <th>$\frac{U_2}{U}$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.00</td><td></td></tr> <tr><td>0.25</td><td></td></tr> <tr><td>0.50</td><td></td></tr> <tr><td>0.75</td><td></td></tr> <tr><td>1.00</td><td></td></tr> </tbody> </table> | $\frac{R_1}{R}$ | $\frac{U_2}{U}$ | 0.00 | | 0.25 | | 0.50 | | 0.75 | | 1.00 | | $\frac{U_2}{U} =$ | |
| $\frac{R_1}{R}$ | $\frac{U_2}{U}$ | | | | | | | | | | | | | |
| 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.75 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.00 | | | | | | | | | | | | | | |