ETP 21. laboratorijas darbs **Nelineāras līdzstrāvas ķēdes pētīšana**	Atļauts strādāt			Darba vietas numurs	
	Nostrādāts			Vārds..... Uzvārds..... Grupa..... Stud. apl. num..... Datums.....	
	Ieskaitīts				

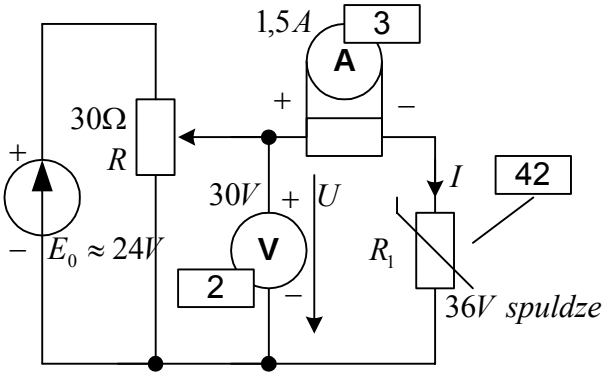

Šajā un pārējās shēmās mērījumus izdara, pārvietojot rezistora R slīdkontaktu virzienā no apakšas uz augšu.

U		I	
c=		c=	
ied.	V	ied.	A

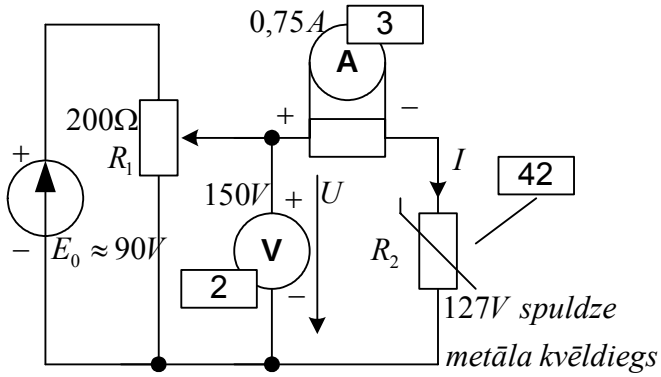

U		I	
c=		c=	
ied.	V	ied.	A

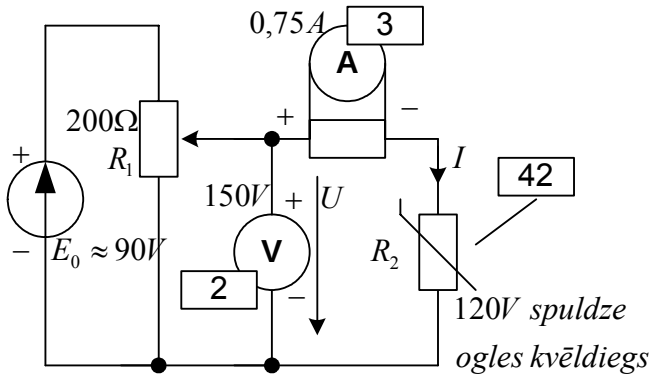

U		I	
c=		c=	
ied.	V	ied.	A

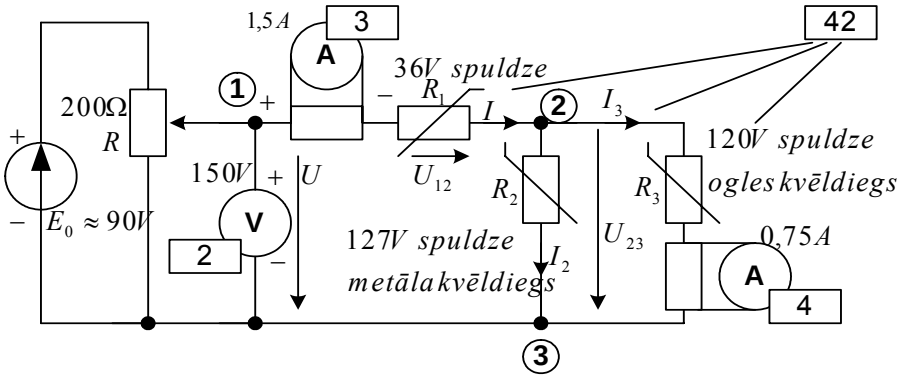

U		I	
c=		c=	
ied.	V	ied.	A

U		I_3	
c=		c=	
ied.	V	ied.	A
	50		

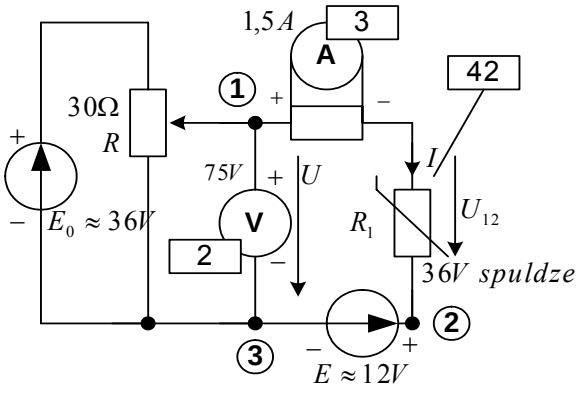

Rezistora R slīdkontaktu sākumā iestāda augšējā stāvoklī. Ampērmetra polaritāti - kā parādīts zīmējumā. Izdarot mērījumus, slīdkontaktu pārvieto uz leju. Momentā, kad strāva I sasniedz nulles vērtību, ampērmetram maina polaritāti uz pretējo, un strāvas tabulā raksta ar mīnus zīmi.

U		I	
c=		c=	
ied.	V	ied.	A